Emulatore CHIP-8



Scopo del progetto

Realizzare un emulatore CHIP-8 e S-CHIP in grado di funzionare su un microcontrollore STM32

CHIP-8 (1)

- Linguaggio di programmazione
 - Sviluppo di videogiochi per microcomputer
- Macchina virtuale
 - Estensioni (S-CHIP e XO-CHIP)
- Videogiochi storici riscritti in CHIP-8
 - Pong, Space Invaders, Tetris

CHIP-8 (2)

- Stato dell'arte
 - Un migliaio di repository GitHub
 - Octojam una gamejam annuale
 - Port su un elevato numero di piattaforme
 - Calcolatrici grafiche serie HP 48
 - Emacs (il famoso editor di testo)

Hardware (1)



- Processore ARM Cortex M4 da 72 MHz
- 16 Kb di SRAM
- 64 Kb di memoria flash

Il microcontrollore STM32F334R8T6

Hardware (2)



Lo schermo ILI9341

- Display TFT LCD a colori retroilluminato
- Dimensioni: 2.4 pollici
- Risoluzione: 320x240 px
- Lettore di schede microSD integrato

Hardware (3)



Il tastierino matriciale 4×4




Il beeper passivo monotono

Costi di realizzazione

| Descrizione | Modello | Costo unitario | Unità | Costo |
|--------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
| Microcontrollore | STM32 F334R8T6 | 14.99 | 1 | 14.99 |
| Schermo | ILI9341 2.4" | 6.50 | 1 | 6.50 |
| Tastierino | Matrix keypad 4×4 | 3.99 | 1 | 3.99 |
| Beeper | | 0.99 | 1 | 0.99 |
| Cablaggio | | 4.99 | 1 | 4.99 |
| Interruttore e altri materiali | | 4.99 | 1 | 4.99 |
| Scocca | GW42002 | 9.99 | 1 | 9.99 |
| | | | Totale | 46.50€ |

Schema di collegamento (1)

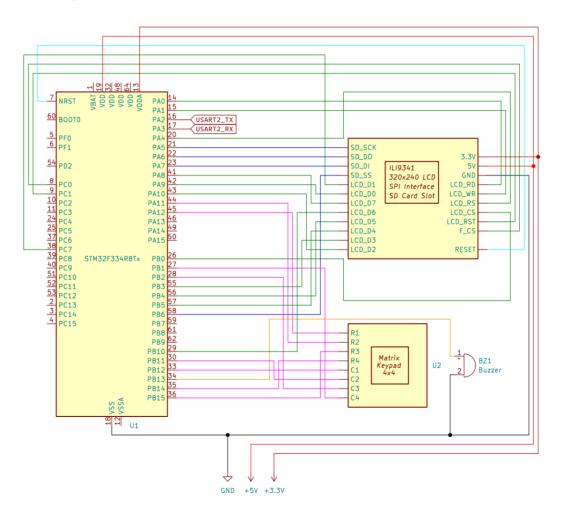

Schema di collegamento (2)

- Display e lettore microSD
 - Pinout degli Shields di Arduino
- Tastierino matriciale 4x4
 - 8 pin GPIO
- Beeper
 - Pin GPIO e GND

Interprete CHIP-8 (1)

- Architettura basata su registri
 - 4 Kb di memoria

- 16 registri general purpose
- Un registro per gli indirizzi di memoria
- Uno stack per le chiamate a subroutine

Uno stack pointer

Un program counter

Interprete CHIP-8 (2)

- L'interprete effettua il fetch dell'istruzione puntata dal PC in memoria, la decodifica e la esegue proprio come un processore reale
- Sono supportate 45 istruzioni diverse, ciascuna delle quali è rappresentata da un opcode contenente eventuali parametri

Interprete CHIP-8 (3)

- Implementazione altamente portabile
 - Scritta interamente in C99
 - Senza I/O
 - Freestanding (non dipende da libc)
- Testing
 - Port su desktop utilizzando SDL2
 - Test suite per verificare il comportamento corretto di ogni opcode

Gestione del timing

- Limitare la "velocità" dell'interprete bloccando temporaneamente la sua esecuzione
- Singola istruzione per ciclo di esecuzione
 - Ritardo variabile (dipende dalla "velocità" dell'interprete)
 - Problema: chiamata a funzione simil-sleep per un periodo troppo breve
- Multiple istruzioni per ciclo di esecuzione
 - Ritardo costante a ~16 ms → 60 FPS
 - N.o di istruzioni eseguite dipende dalla "velocità" dell'interprete

Ottimizzazioni

- Lo schermo può essere visto come una matrice di 128x64 px monocromi
- Problema: questa rappresentazione occupa 8192 byte e abbiamo a disposizione solo 16 Kb di SRAM
- **Soluzione**: rappresentare lo schermo come un array unidimensionale di 1024 byte, dove ciascun pixel viene rappresentato da un singolo bit
- Otteniamo così un risparmio di spazio pari a ben l'87.5%
- **Livello di indirezione**: una coordinata sulla matrice deve essere mappata ad una coordinata in "memoria"

Comportamenti ambigui

- Gli emulatori CHIP-8 hanno sviluppato comportamenti ambigui nel corso degli anni
- Questi "quirk" variano in base alle piattaforme per cui è stato sviluppato l'interprete
- Per evitare la frammentazione bisogna supportare le piattaforme principali e i loro quirk
- Il nostro interprete supporta: CHIP-8, CHIP-48, S-CHIP 1.0, S-CHIP 1.1

Porting su STM32

- Interfaccia con lo schermo
- Interfaccia con la scheda microSD
- Gestore per il tastierino
- Gestore per il beeper

Interfaccia con la scheda microSD


- Scheda microSD
 - Memoria di massa dell'emulatore contente i giochi CHIP-8
 - Formattata con FAT32 e gestita utilizzando FatFS
- Comunicazione tramite Serial Peripheral Interface (SPI)
 - Microcontrollore → master
 - Scheda microSD → slave

Menù di selezione



- Lista su più pagine i giochi presenti sulla scheda microSD
- Viene generato dinamicamente
- Permette di impostare velocità e modalità di esecuzione

Rendering del font

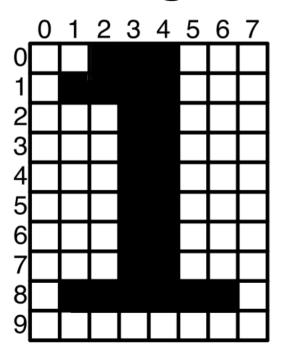

- Font che rappresenta ogni carattere come una bitmap (matrice 8x10 px)
- Esempio: La prima riga è rappresentata dal numero 56, che in binario è 00111000.
 Ogni riga è un intero a 8 bit, dove i bit a 1 corrispondono ai pixel neri


Funzionamento del keypad

- Gestione tramite polling
 - Richiede molte risorse
 - Non garantisce un frame rate stabile
- Gestione tramite interrupt
 - Pin GPIO come sorgente di interrupt
 - Funzione per la gestione di un interrupt
 - Pin di riga → interrupt rising edge
 - Pin di colonna → push-pull output

Interfaccia con lo schermo

- Il controller *ILI9341* supporta due interfacce:
 - ° SPI → richiede meno pin ma è più lenta
 - Parallela ad 8 bit → più veloce ma richiede più pin
- Ottimizzazione della funzione che stampa a schermo
 - **Problema**: l'HAL genera un overhead che rallenta l'emulatore
 - **Soluzione**: scrivere la funzione in *bare metal*

Assemblaggio

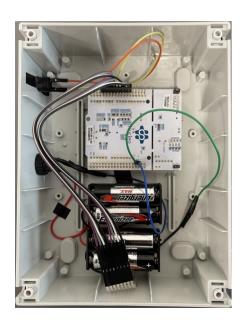



- Guscio protettivo (base di supporto polifunzionale)
- Fori sulla scocca per il beeper e l'interruttore
- Adesivi per il tastierino
- I collegamenti sono rimasti invariati

Consumo energetico

- Alimentazione USB vs Alimentazione esterna
 - Soluzione finale: 4 batterie AA da 1.5 v ciascuna
- Stima dell'autonomia dell'emulatore tramite STM32CubeIDE
 - Scheda: 30 mAh
 - Schermo: 90 mAh

$$\circ$$
 Autonomia = $\frac{capacit\grave{a}}{consumo} = \frac{2500}{120} = 20$

Considerazioni finali

- Siamo riusciti a realizzare un emulatore CHIP-8 in grado di funzionare su un microcontrollore STM32
- Alcuni videogiochi non hanno un gameplay fluido a causa della potenza limitata della scheda
- **Ulteriore ottimizzazione**: interazione diretta tra l'interprete e il display